

太阳能板充电解决方案

概述：


由于受光照强度的影响，太阳能板的输出功率很不稳定性。实际应用中，为了最大限度的利用太阳能，需要对太阳能板进行最大功率点跟踪。

本文描述的电路采用 J1MC951, 既实现了太阳能板最大功率点跟踪, 又可实现对电池的充电控制, 具有功耗低, 应用简单, 外围元器件少等优点。

电路描述:

下面的电路图是由 JTMC951 构成的利用太阳能板为电池充电的控制电路。电阻 R1 和 R2, 以及 JTMC951 内部的运算放大器构成最大功率点跟踪电路; 电阻 R3, R4 和 R5, 以及 JTMC951 内部的电压比较器决定了电池的充满电压和再充电电压; D1 和 D2 用于充电和充电结束状态指示。

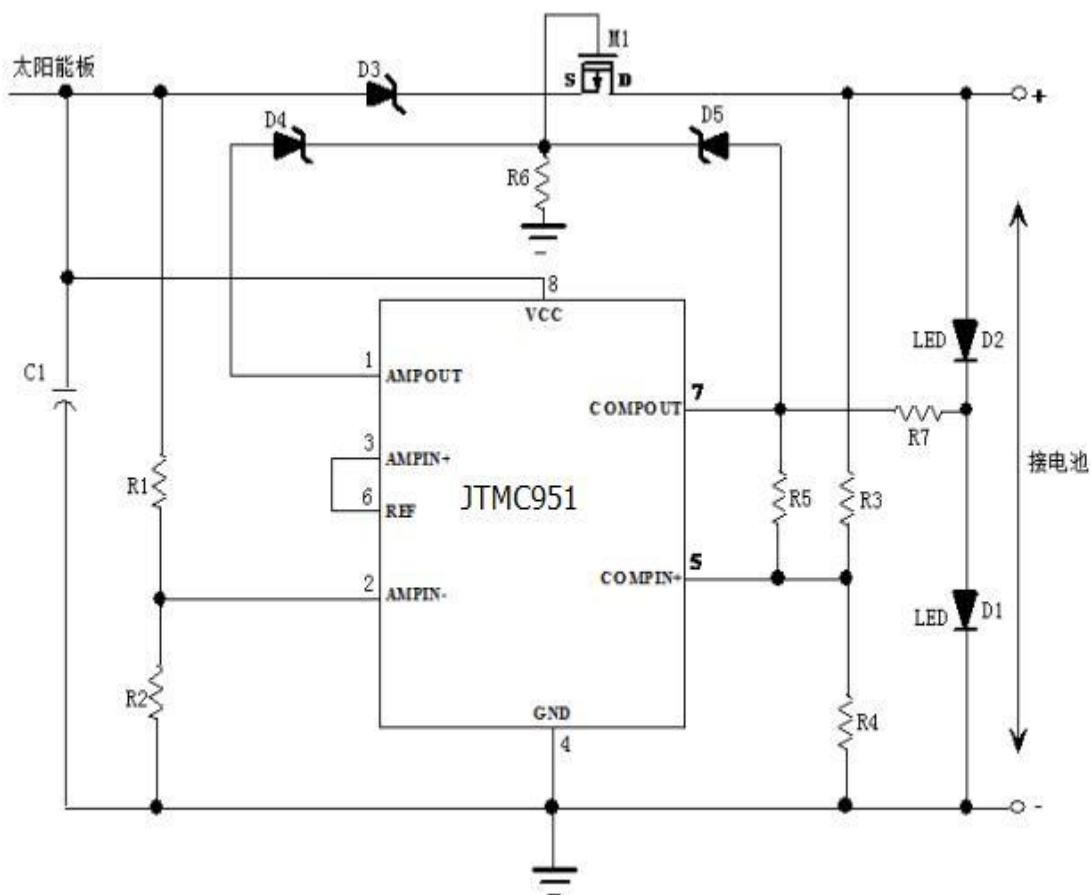由于 JTM951 工作电压的限制, 下面的电路要求太阳能板的开路输出电压小于 6V。



元器件描述

序号	符号	说明
1	C1	输入电源滤波电容。一般情况下，1uF 电容可满足要求。
2	R1 和 R2	太阳能板最大功率点设置电阻。
3	R3, R4 和 R5	电压比较器上行阈值和下行阈值，上行阈值为电池充满电压，下行阈值为再充电电压。
4	R6	栅极下拉电阻。阻值在 10K 欧姆到 500K 欧姆之间。
5	R7	LED 限流电阻。可根据 LED 的亮度要求选择阻值，一般情况下，可选择 330 欧姆。
6	M1	P 沟道增强型场效应晶体管。其额定功耗应该大于： $(V_m - V_{min}) \times I_m$ 其中， V_m 为太阳能板的最大功率点电压 I_m 为太阳能板的最大功率点电流 V_{min} 为电池的最低电压 在 $(V_m - V_{min}) \times I_m$ 小于 0.5 瓦的情况下，可选用 JTMC2305。
7	D1	发光二极管(LED)，用于充电结束状态指示，一般为绿色 LED。
8	D2	发光二极管(LED)，用于充电状态指示，一般为红色 LED。
9	D3, D4 和 D5	肖特基二极管，一般情况下可使用 SS12,SS14 等。

设计流程：

1、确定电阻 R1 和 R2。

电阻 R1 和 R2 用来设置太阳能板最大功率点电压，公式为：

$$V_m = 1.211 \times (1 + R1/R2)$$

其中， V_m 为太阳能最大功率点电压，可从太阳能板技术规格书中找到；

2、确定电阻 R3, R4 和 R5。

电阻 R3, R4 和 R5 用来设置电压比较器的上行阈值和下行阈值，计算方法如下。

根据 JTMC951 技术规格书，比较器的上行阈值为：

$$V_{up} = (1 + \frac{R3}{R4} + \frac{R3}{R5}) \times (V_{ref} + 0.007)$$

比较器的下行阈值为：

$$V_{low} = (1 + \frac{R3}{R4} + \frac{R3}{R5}) \times (V_{ref} - 0.007) - \frac{R3}{R5} \times V_{CC}$$


其中， V_{ref} 为 JTMC951 内部的基准电压，典型值 1.211V，精度 $\pm 2\%$ 。

上行阈值即为电池充满电压，下行阈值即为再充电电压。当电池电压达到上行阈值时，比较器输出关断PMOS晶体管M1，当电池电压下降到下行阈值时，比较器输出允许PMOS晶体管M1导通，进行再次充电。

如果工作电流是比较重要的考虑，R5的电阻值可在1MΩ到2MΩ之间选择，再根据上述两个公式计算R3和R4值。


设计实例：

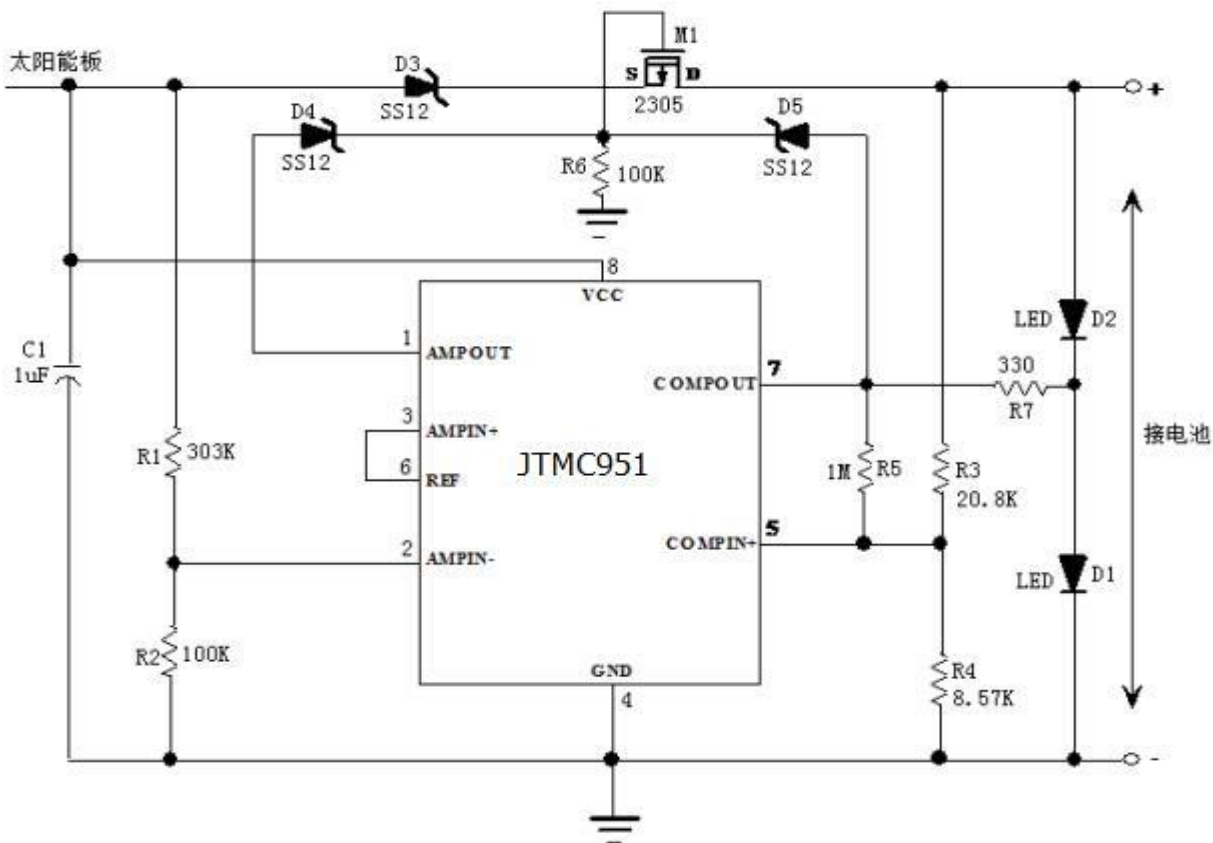下面实例应用要求为：太阳能电池板最大功率点电压为4.88V，电池为单节锂电池，充满电压4.2V，再充电电压4.05V。



参考PCB设计:

请参考下面链接给出的PCB设计，用Protel打开。

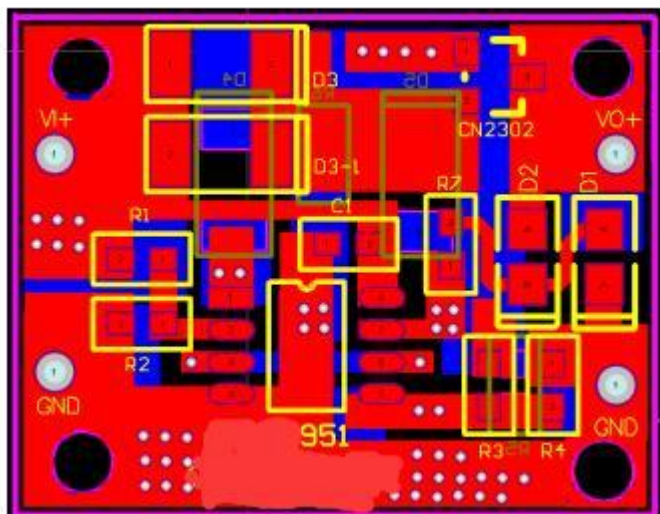

本文中所描述的电路仅供参考，嘉泰姆有限公司对使用本文中所描述的电路不承担任何责任。嘉泰姆有限公司保留对器件的设计或者器件的技术规格书随时做出修改而不特别通知的权利。